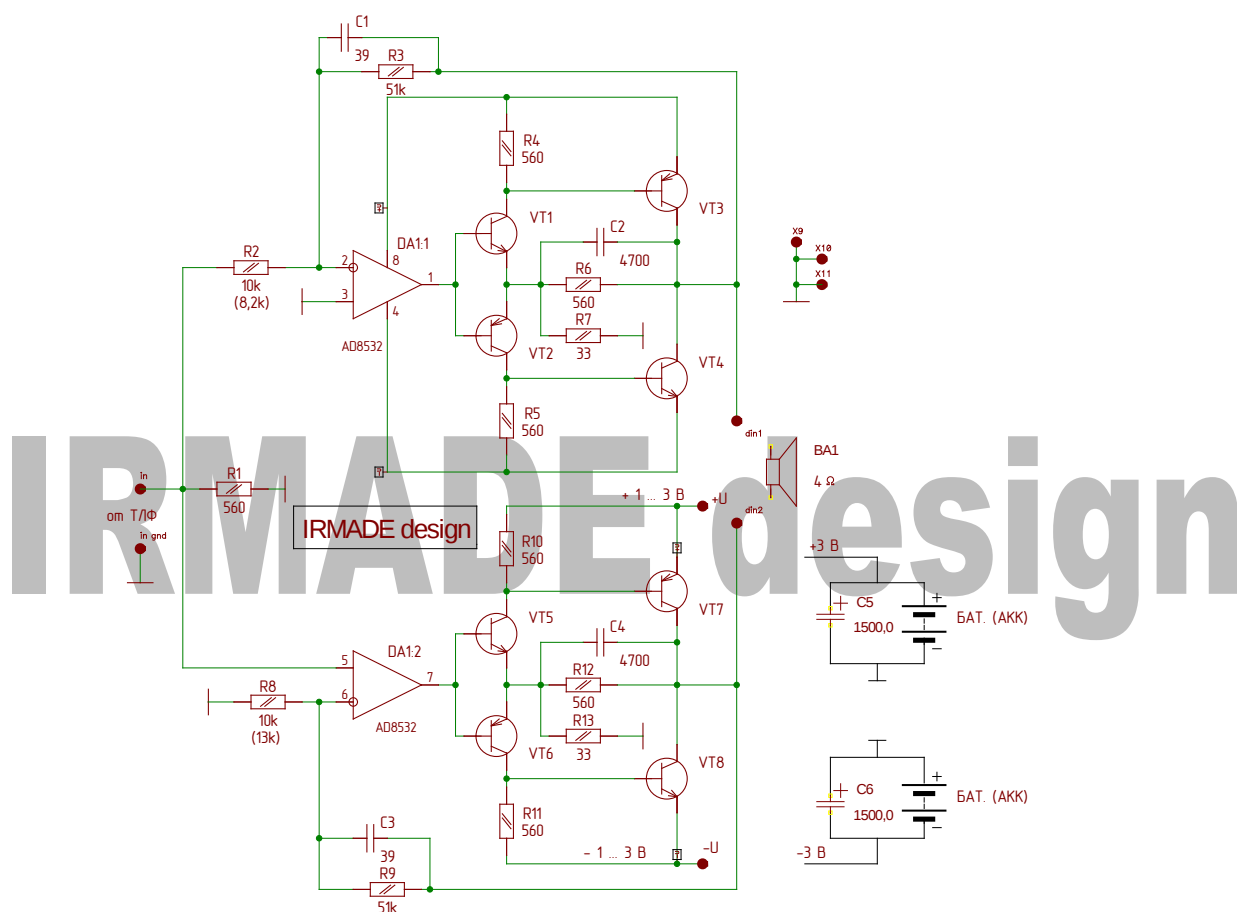


Портативный низковольтный мостовой УМЗЧ на одной AD8532
без входного трансформатора. С односторонней печатью под ЛУТ.



Для получения максимальной мощности необходимо выравнять размахи сигналов на выходах 1 и 2 относительно земли. Для этого нужно либо R2 уменьшить до 8,2 к, либо R8 увеличить до 13 к.

Блокировочные конденсаторы C5, C6 вынесены за пределы печатной платы и монтируются на источниках питания.