

Портативный низковольтный мостовой УМЗЧ



Как показала эксплуатация мостовых усилителей, некоторые источники звука, как тлф, так и плэеры, имеют слишком грубую регулировку минимального уровня, приводящую к искажениям. В этом случае нужно применить навесные резисторы от разъёма до входа, как показано в "дополнении".

Кроме того, ток потребления мостового УМЗЧ может достигать до 800 мА и более на плечо при $U = 3В$,